

Technik Klasse 10

1. Erkläre schriftlich den Gleichrichter im Aufbau, der Funktion und deren Anwendung!
2. Zeichne das Schaltzeichen und die Schaltung dazu!